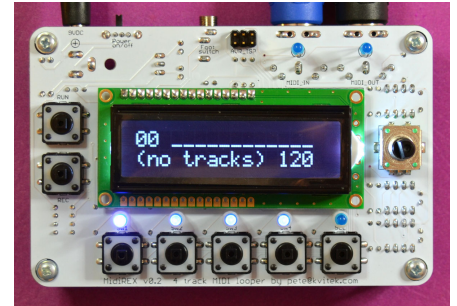


[looper](#)  
[midi](#)  
[MidiRex](#)  
[synth](#)  
[Kicad](#)  
[PCB](#)  
[audio](#)

## □ Looper MidiREX Upgradé



Ce projet reprend les plans et le code de l'excellent looper midi [MidiREX](#) créée par Pete Kvitek, lui même basé sur les travaux de [Mutable Instrument](#) dans le but de créer un looper midi à la fois puissant, compact et bon marché.

Le MidiREX permet de jouer plusieurs pistes de longueur différentes simultanément. Chaque piste peut contenir une séquence de notes provenant de différents canaux Midi. On peut aussi assigner un canal midi à chaque piste. Les notes de ses pistes seront alors contraintes au canal défini pour la piste. Ça en fait un super contrôleur multi-timbral, à condition de pouvoir y brancher un synthé multi-timbral (plutôt rare), ou de brancher toute une armée de synthés (mono ou poly) en splittant la sortie midi. Ça rend donc quasiment incontournable l'utilisation d'un équipement supplémentaire (un splitter Midi) pour pouvoir utiliser tout le potentiel de l'engin dans sa configuration actuelle.

La modification principale de ce projet est donc de rajouter 5 sorties Midi au MidiREX.

## Différence avec le MidiREX original

### Hardware

- Rajout de 5 sorties Midi dupliquées au format TRS type A (standard pour le Midi 2.0)
- On enlève l'interrupteur de mise sous tension (on pourra s'en passer sans problème)
- Remplacement de la puce SRAM de 512 kBits (23LCV512) par une puce de 1024 kBits (23LCV1024) pour bénéficier de deux fois plus d'espace de stockage. A voir si ça fonctionne...
- Inversion de la polarité de connecteur d'alimentation (centre négatif) pour le rendre compatible avec la plupart des alim de pédales d'effet (BOSS & co).
- Population du PCB avec des composants cheapos. La facture des composants s'élève à environ 40€ chez [mouser.fr](http://mouser.fr).
- Dimensions : 15cm x 8cm. Le PCB gagne un peu en longueur à cause de l'ajout des 5 sorties Midi. La largeur reste identique.
- On essaye de conserver au maximum l'emplacement des composants sortants de l'original (connecteurs, écran, boutons, encodeur).

### Modifications possibles pour une REV 3

- Un connecteur jack 6,35mm pour le foot switch (mais empreinte énorme nécessitant de déplacer pas mal de composants...)
- Modifier empreintes des condo afin de pouvoir utiliser différents modèles
- Changer le support de pile pour un montage en surface...

- Mettre le header ISP au dos du PCB pour une meilleure protection ?

## Software

- Possibilité de jouer 8 pistes de loop en simultan  (il n'y en avait que 4   l'origine)
- Rendre compatible avec la puce SRAM de 1024Kbit (*En cours*)

Actuellement l'adressage de la m moire SRAM se fait sur 16 bits, ce qui permet d'adresser jusqu'  64Ko (soit la totalit  de la puce de 512Kb, et pas un octet de plus). Pour pouvoir adresser plus de 64Ko il faut passer   un adressage sur 32 bits (qui permet en th orie d'acc der jusqu'  4 Go de m moire). Si on utilise 2 puces de 1024Kb (maximum mat riel th orique), seul 18 des 32 bits seraient effectivement utilis s. Doubler la taille des adresses m moires gonfle aussi la taille de beaucoup structure de donn es en m moire (toutes celles qui contiennent des adresses vers d'autres blocs m moires). En conclusion, m me si on doublait ou quadruplait la taille de la m moire SRAM, passer   un syst me d'adressage sur 32 bits r duirait significativement le gain de place (et de performances) qu'on pourrait esp rer...

- Variations m lodiques al atoires
- Variations rythmiques al atoires

## Licences

Le code contenu dans le MidiREX provient de plusieurs source et est sous licence [GPL3](#).

## Liste des composants (BOM)

### Processeur

Le processeur est un **Atmega644PA-PU**. Processeur 8 bits cadenc    20Mhz int grant 64K de flash et 4K de SRAM (d'o  la r f rence 644).

L'Atmega644PA est le successeur de l'Atmega644P. Aucune diff rence de fonctionnalit  mais une meilleur optimisation de la consommation d' nergie.

### LEDs


La valeur des r sistances marqu es d'un point vert sont   ajuster en fonction des caract ristiques des LEDs choisies. Pour le choix des LEDs, privil gier une couleur diffuse pour am liorer la visibilit  sur les c t s et une intensit  lumineuse  lev e (l'UI utilise 2 niveaux d'intensit  pour indiquer la valeur de certains param tres).

On peut utiliser des LEDs de 3mm ou bien de 5mm.

Pour le calcul des r sistances associ es, utiliser la loi d'Ohm :  $R = (V_{lim} - V_{led}) / I_{led}$

Par exemple, pour une LED rouge de tension 2v et de courant 20mA, on aura  $R = (5v-2v) / 0,02 \rightarrow R = 150 \text{ Ohm}$ . Ceci est la valeur de r sistance minimale, on pourra tr s bien utiliser du 220 Ohm en fonction de ce qu'on a sous la main.

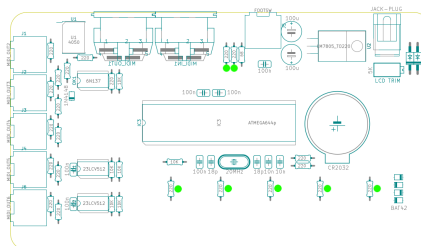Pour ma part j'ai mis 2 LEDs rouge de 3mm au dessus des ports midi (r sistances de 220 Ohm), 4 LEDs vertes de 5mm pour les SW1-4 (r sistances de 220 Ohm) et 1 LED jaune de 5mm pour le bouton SEL (r sistance de 180 Ohm).



### Liste des composants (par ordre de soudure)

Composant	Quantit�	Commentaire
CD4050B	1	Non-inverting hex buffer
R�sistance 220 Ohm	22	


Composant	Quantité	Commentaire
Résistance 10K Ohm	6	
Résistance 68 Ohm	1	
Diode 1N4148	1	
Diode 1N4004	2	
Diode BAT42	4	
Condensateur céramique 100nF (0.1uF)	6	Marqué 104
Condensateur céramique 18pF	2	Marqué 180
Condensateur céramique 10nF	2	Marqué 103
LM7805	1	
Quartz 20 Mhz	1	
Support de puce 8 pins	3	
Support de puce 40 pins	1	
Connecteur d'alim Jack 2.0mm	1	
Support de batterie CR2032	1	
Condensateur électrolytique 100 uF	2	
Connecteur MIDI DIN	2	
Bouton Switch 12x12mm	7	
Encodeur 12mm	1	
Commutateur SPDT	1	Interrupteur ON/OFF
Potentiomètre 5K Ohm	1	Permet de régler le contraste de l'écran
Connecteur Jack 3.5mm TRS	6	

## PCB

PCB réalisé à l'aide du logiciel Kicad.

J'attends encore de voir où je vais mettre les fichiers de conception pour les partager (gitHub ou autre).  
Ce serait pas mal que je contacte l'auteur avant.

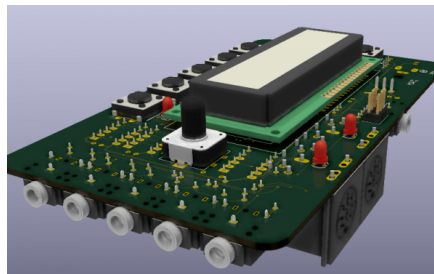[Des rendus 3D du PCB, pour le fun. Je vous raconte pas comment j'en ai bavé pour trouver les modèles 3D des composants...](#)



## Assemblage

Commencer par la puce SMD [CD4050BM](#) dans un des angles du PCB.

Le **CD4050B** est un "non-inverting hex buffer".

"Non inverting" car il préserve la logique du signal (états haut ou bas) sans l'inverser.

"Hex" car la puce contient 6 entrées/sorties logiques.

"Buffer" car il permet d'isoler chacune des 6 sorties MIDI (DIN + 5 TRS) l'une de l'autre, ce qui permet d'éviter les "ground loops" lorsque plusieurs instruments, chacun sur sa propre alimentation, sont connectés au MidiRex.



Pour le reste, suivez le [guide officiel](#).

Les 5 connecteurs jack stereo et les 12 résistances de 220 Ohms qui constituent la partie splitter Midi out peuvent être soudés au début ou en fin, peu importe.



## Flashage du firmware

[Firmware officiel](#)

Le MidiRex se programme par le port ISP qui se situe en haut de la face avant du PCB (à droite de l'indication "Foot switch").

On peut utiliser un arduino flashé avec le sketch ArduinoISP pour transférer le firmware par le port ISP du MidiRex. [doc en anglais](#)



## Flasher le bootloader

Décompresser le dossier midirex\_097.zip (lien plus haut), il contient le fichier permettant de charger le bootloader : *muboot.hex*

Cette ligne de commande fonctionne pour l'utilisation d'un arduino comme programmeur ISP.

```
avrdude -pm644p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -U flash:w:muboot.hex
```

## Uploader le firmware avec Avrdude

```
avrdude -Cavrdude.conf -v -pm644p -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b19200 -Uflash:w:midirex.hex:a -Ulfuse:w:0xFF:m -Uhfuse:w:0xD6:m -Uefuse:w:0xFD:m -Ulock:w:0x2F:m
```

Si problème avec avrdude.conf :

```
avrdude -v -pm644p -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b19200 -Uflash:w:midirex.hex:a -Ulfuse:w:0xFF:m -Uhfuse:w:0xD6:m -Uefuse:w:0xFD:m -Ulock:w:0x2F:m
```

Pour plus d'informations sur le flashage de fichiers .hex, voir la page dédiée sur le wiki : [Arduino : utiliser les fichiers .hex](#)

## Flashage par SysEx

Si le MidiREX a été flashé une première fois avec le firmware (ou bien avec le bootloader *muboot*), il est possible de mettre à jour le firmware par SysEx. On utilisera dans ce cas une interface USB-MIDI branchée sur le port MIDI In du MidiREX.

## Alimentation

Attention à la polarité de l'alimentation : Négatif intérieur et positif extérieur. La même que pour les pédales d'effets Boss, Ibanez & co.

La tension de fonctionnement du MidiRex (5v) est régulée par un [LM7805](#). Il faut donc le connecter à une alimentation qui délivre 5v au minimum. Bien qu'il soit indiqué une tension conseillée de 9v sur le PCB, le **LM7805** accepte une tension qui peut aller jusqu'à 35v. On peut donc très bien connecter une alimentation de 12v ou 18v au MidiRex.

Dans le doute, une alim comme celle-là fera parfaitement l'affaire : [https://www.thomann.de/fr/thomann\\_nt\\_0910.htm](https://www.thomann.de/fr/thomann_nt_0910.htm)

## Troubleshooting

Si les leds s'allument mais l'écran reste noir, réglez le contraste en tournant jusqu'au bout (mais sans forcer) le potentiomètre qui se trouve directement derrière le connecteur d'alimentation.

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : [http://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/midi\\_looper?rev=1627380994](http://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/midi_looper?rev=1627380994)

Article mis à jour: **2021/07/27 12:16**